
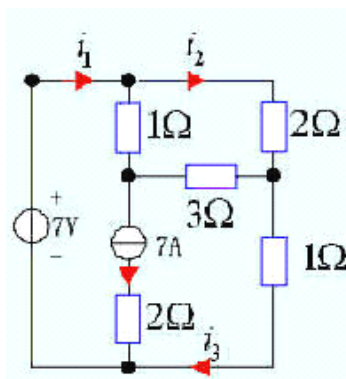


第三章 线性电路分析的基本方法

3-1 图题 3-1 所示电路求电流 i_1, i_2, i_3 。

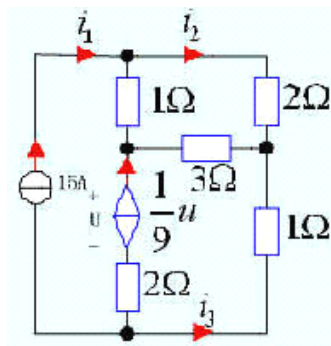

(a)



(b)

图题 3-1

答案



解: (a) 以 i_1, i_2, i_3 选作网孔电流回路电流, 可列网孔电流方程:

$$\left. \begin{aligned} 3i_1 - i_2 - 2i_3 &= 7 - U \\ -i_1 + 6i_2 - 3i_3 &= 0 \\ -2i_1 - 3i_2 + 6i_3 &= U \\ i_1 - i_3 &= 7 \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} i_1 &= 9A \\ i_2 &= 2.5A \\ i_3 &= 2A \end{aligned}$$

(b) 以 i_1, i_2, i_3 选作网孔电流回路电流, 有:

$$\begin{aligned} i_1 &= 15 \\ -i_1 + 6i_2 - 3i_3 &= 0 \\ -2i_1 - 3i_2 + 6i_3 &= U \\ -i_1 + i_3 &= \frac{1}{9}U \\ U &= 3(i_1 - i_3) \end{aligned} \quad \begin{aligned} i_1 &= 11A \\ i_2 &= 7A \\ i_3 &= 15A \end{aligned}$$

3-2 列出图题 3-2 所示电路的节点方程。

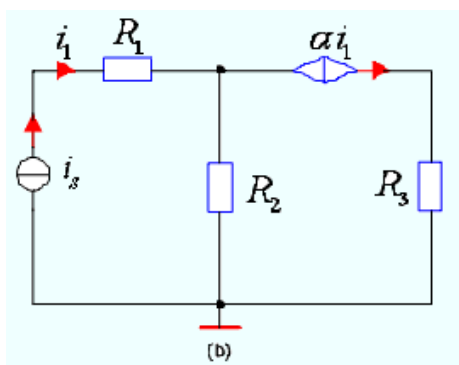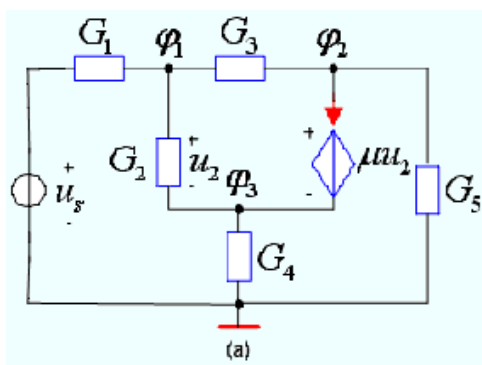

图题 3-2


答案

解： 电路的节点方程为：

$$(a) (G_1 + G_2 + G_3)\varphi_1 - G_3\varphi_2 - G_3\varphi_3 = u_s G_1 \quad (b)$$

$$\left. \begin{aligned} -G_3\varphi_1 + (G_3 + G_5)\varphi_2 &= -I \\ -G_2\varphi_1 + (G_2 + G_4)\varphi_3 &= I \\ \varphi_2 - \varphi_3 &= \mu u_2 \\ u_2 &= \varphi_1 - \varphi_3 \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} \frac{1}{R_2}\varphi &= i_s - \alpha i_1 \\ i_1 &= i_3 \end{aligned} \right\}$$

3-3 求图题 3-3 所示电路的 u 。

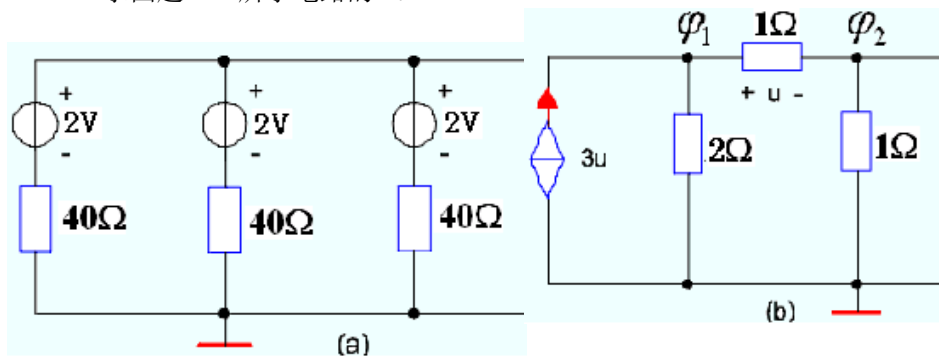


图题 3-3

答案

$$\text{解: (a)} \quad u = - \frac{2/40 + 2/40 + 2/40}{1/40 + 1/40 + 1/40 + 1/2} = \frac{6}{23} V$$

$$\left. \begin{array}{l} 1.5\varphi_1 - \varphi_2 = 3u \\ \text{(b)} \quad -\varphi_1 + 2\varphi_2 = 2 \\ u = \varphi_1 - \varphi_2 \end{array} \right\} \therefore \begin{array}{l} \varphi_1 = 4V \\ \varphi_2 = 3V \end{array}$$

3-4 图题 3-4 所示电路，求 u_1 。

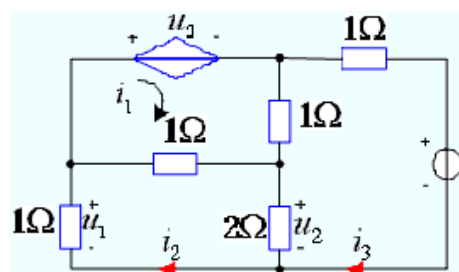


图题 3-4

答案

解：网孔回路电流方程为：

$$\left. \begin{aligned} 2i_1 - i_2 - i_3 &= -2u_2 \\ -i_1 + 4i_2 - 2i_3 &= 0 \\ -i_1 - 2i_2 + 4i_3 &= -5 \\ u &= \varphi_1 - \varphi_2 \end{aligned} \right\} \therefore i_2 = -3.75A \quad u_1 = -i_2 = 3.75V$$

3-5 图题 3-4 所示电路，求电流 i_1 。

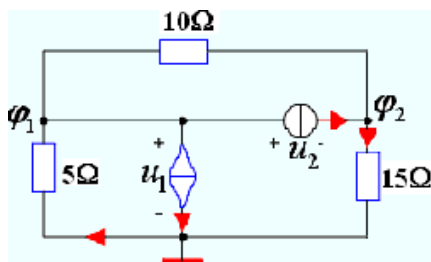


图题 3-5

答案

解：节点方程为：

$$\left. \begin{aligned} -\frac{1}{10}\varphi_2 + \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{5}\right)\varphi_1 &= -6 - 0.4i_1 \\ -\frac{1}{10}\varphi_1 + \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{15}\right)\varphi_2 &= 6 \\ i_1 &= \varphi_2 / 15 \end{aligned} \right\} \quad \varphi_2 = 28.125V \quad i_1 = 1.875A$$

3-6 图题 3-6 所示电路，求电流 i_1 。

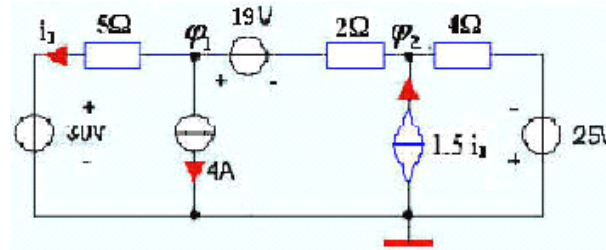


图题 3-6

答案

解：节点电位方程为：

$$\left. \begin{aligned} 0.7\varphi_1 - 0.5\varphi_2 &= 11.5 \\ -0.5\varphi_1 + 0.75\varphi_2 &= -15.75 + 1.5i_1 \\ i_1 &= (\varphi_1 - 30)/5 \end{aligned} \right\} \quad \therefore \quad \varphi_1 = -30V \quad i_1 = -12A$$

3-7 图题 3-7 所示电路，求电流 i 。

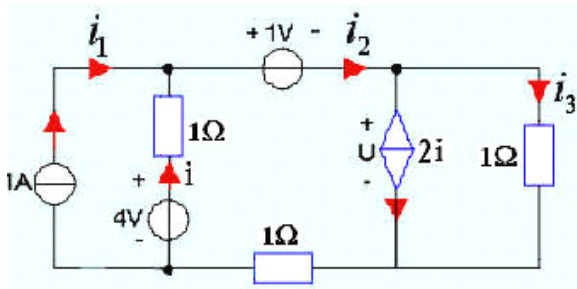


图题 3-7

答案

解：网孔电流方程为：

$$\left. \begin{aligned} i_1 &= 1 \\ -i_1 + 2i_2 &= 4 - 1 - U \\ i_2 - i_1 &= 2i \\ i &= i_2 - i_1 \end{aligned} \right\} \quad \therefore \quad i_2 = 2A \quad i = 1A$$

3-8 图题 3-8 所示电路， $u_{AB} = 5V$ ，求 u_s 。

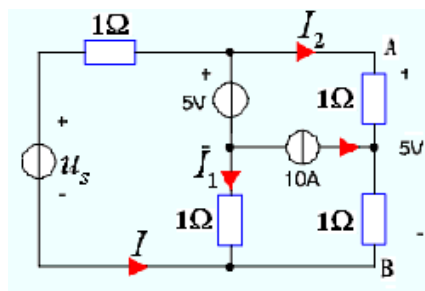

图题


3-8

答案

解： $\because u_{AB} = 5V \quad \therefore I_1 = 0$

$$\text{又 } \because \begin{cases} I_2 + I = -10 \\ I_2 - I = 5 \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} I = -7.5A \\ u_s = u_{AB} - I = 12.5V \end{cases}$$

3-9 列写出图题 3-9 所示电路节点方程。

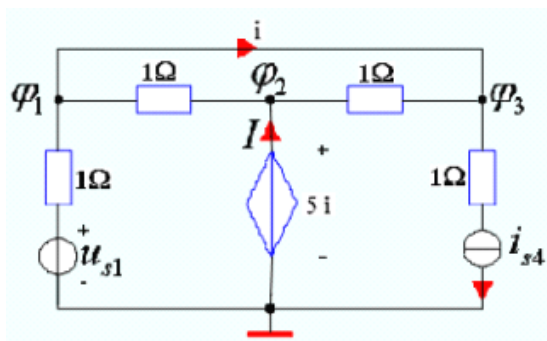

图题 3-9

答案

解：节点方程：

$$\left. \begin{aligned} 2\varphi_1 - \varphi_2 &= u_{s1} - i \\ \varphi_2 &= 5i \\ -\varphi_2 + \varphi_3 &= i - i_{s4} \\ \varphi_1 &= \varphi_3 \end{aligned} \right\}$$

或：

$$\left. \begin{aligned} 2\varphi_1 - \varphi_2 &= u_{s1} - i \\ \varphi_1 + 2\varphi_2 - \varphi_3 &= I \\ -\varphi_1 + \varphi_3 &= i - i_{s4} \\ \varphi_2 &= 5i \\ \varphi_1 - \varphi_3 &= 0 \end{aligned} \right\}$$


3-10 若网孔方程为

$$\begin{aligned} (R_1 + R_2)i_1 - R_2i_2 - 0i_3 &= u_s, \\ -R_1i_1 + (R_2 + R_3 + R_4)i_2 - R_4i_3 &= 0, \\ 0i_1 - R_4i_2 + (R_4 + R_5)i_3 &= 0. \end{aligned}$$

试画出其电路图。

答案

解： 对应电路图如图 3-10 所示。

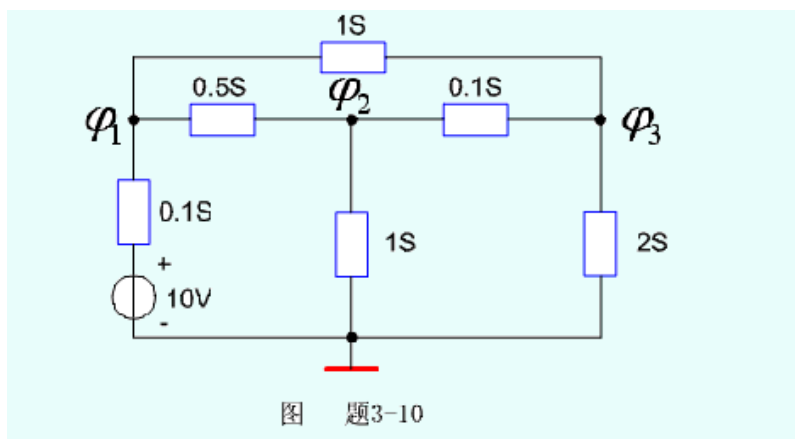

3-11 若节点方程为

$$\begin{aligned} 1.6\varphi_1 - 0.5\varphi_2 - \varphi_3 &= 1, \\ -0.5\varphi_1 + 1.6\varphi_2 - 0.1\varphi_3 &= 0, \\ -\varphi_1 - 0.1\varphi_2 + 3.1\varphi_3 &= 0. \end{aligned}$$

试画出其电路图。

答案

解： 对应电路图如图 3-11 所示。

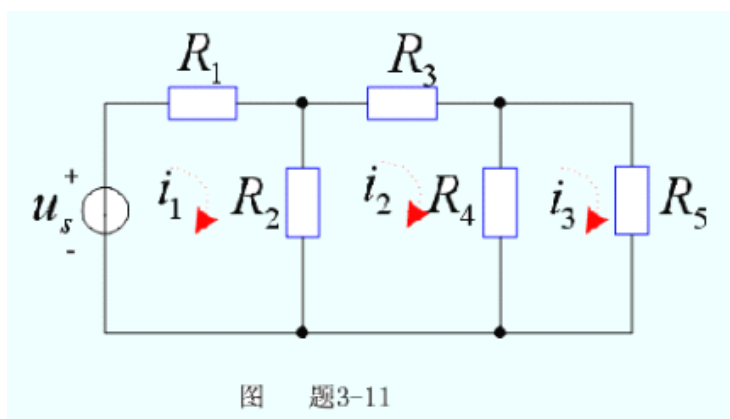


图 题3-11